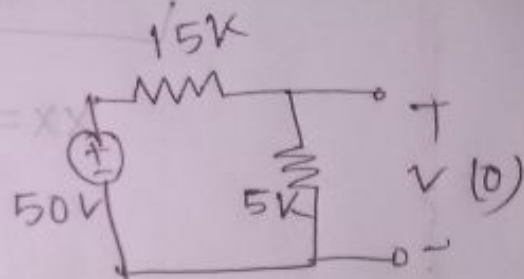


for $t < 0$, switch closed, capacitor open,


$$\therefore V(0) = \frac{5 \times 50}{5 + 15} = \frac{250}{20} = 12.5V$$




for $t > 0$, switch open, capacitor discharges

$$\therefore R_{th} = 5k\Omega$$
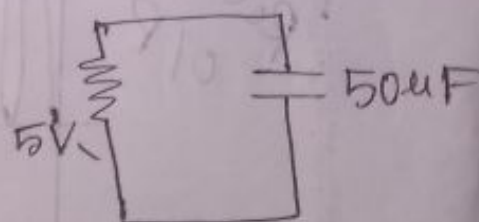
$$\begin{aligned} \therefore \tau &= R_{th} \times C \\ &= 5 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} \\ &= 0.25 \text{ sec} \end{aligned}$$


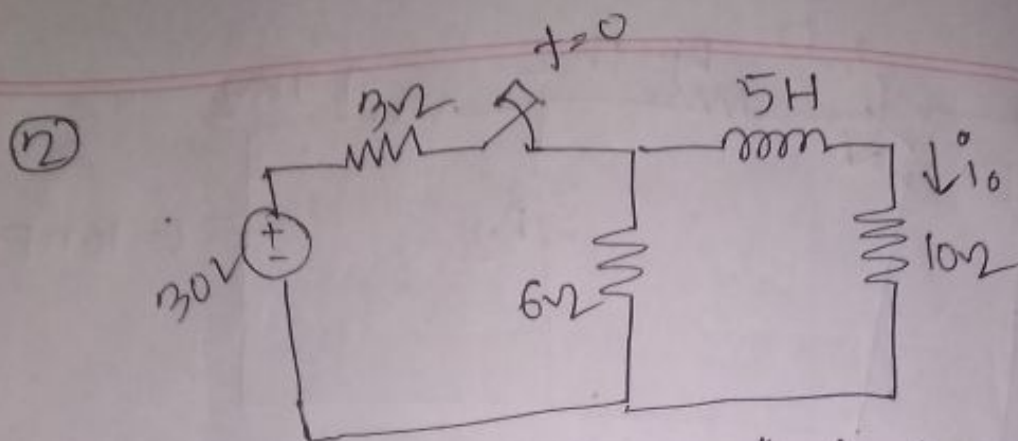
$$\therefore V(t) = 12.5 e^{-4t} \text{ volt}$$




For $t < 0$, switch close, inductor short

$$R_{total} = 6.75\Omega$$

$$\therefore I_{total} = \frac{30}{6.75} = 4.44A$$

$$\therefore i_o = \frac{6 \times 4.44}{6 + 10} = 1.67A$$


$$\therefore i_o(0) = 1.67A$$

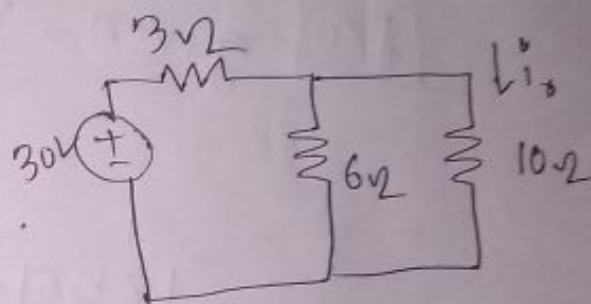


For $t > 0$, switch open,

$$R_{th} = 10 + 6 = 16\Omega$$
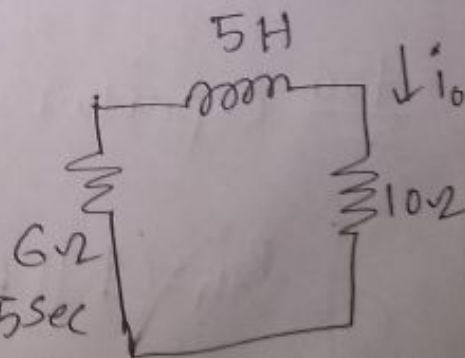
$$\therefore \tau = \frac{L}{R} = \frac{5}{16} = 0.3125\text{sec}$$



$$\therefore i_o(t) = 1.67 e^{-3.2t} A$$

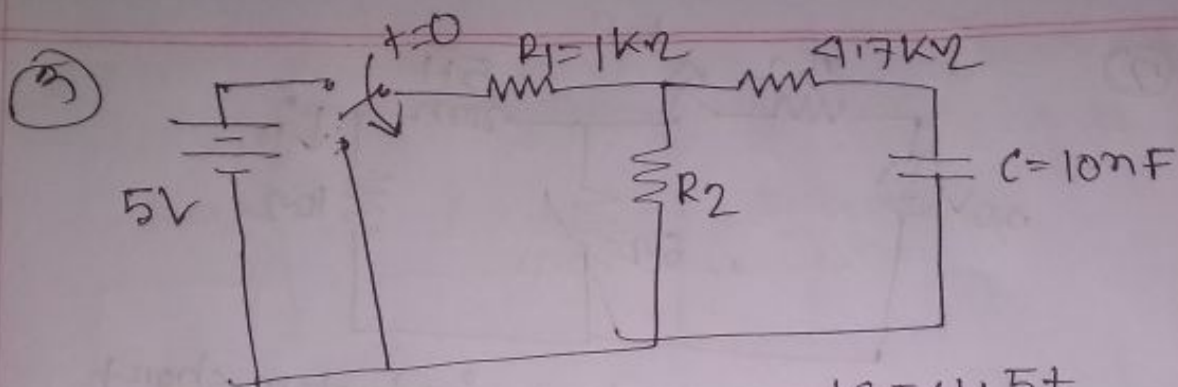

④ given, $V_c = 3.437e^{-18561.5t}$ volt

$\therefore \tau = \frac{1}{18561.5} = 5.387 \times 10^{-5}$ sec

$\Rightarrow R_{th}C = 5.387 \times 10^{-5}$

$\Rightarrow R_{th} = 5387.49 \Omega = 5.387 k\Omega$

At $t=0$ capacitor opens. [we calculate R_{th} for $t > 0$]

$\therefore R_{th} = (1 \parallel R_2) + 4.7$

$\Rightarrow 5.387 = \frac{1 \times R_2}{1 + R_2} + 4.7$

$\Rightarrow 0.687 = \frac{R_2}{1 + R_2}$

$\Rightarrow 0.687 + 0.687 R_2 = R_2$

$\Rightarrow 0.3125 R_2 = 0.687 \therefore R_2 = 2.2 k\Omega$ Ans

