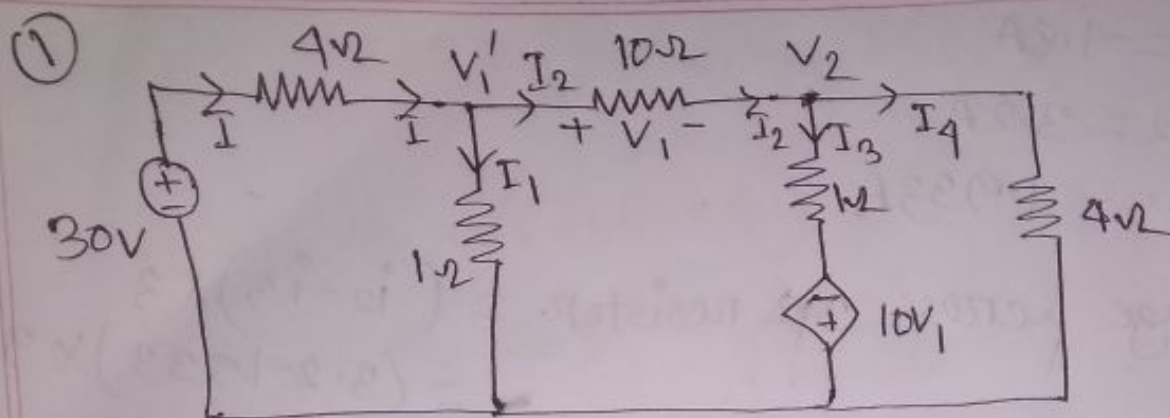


201-DA



KCL @ node 1

$$I = I_1 + I_2$$

$$\Rightarrow \frac{30 - V_1'}{4} = \frac{V_1'}{1} + \frac{V_1' - V_2}{10}$$

$$\Rightarrow \frac{30 - V_1'}{4} - V_1' - \frac{V_1' - V_2}{10} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{150 - 5V_1' - 20V_1' - 2V_1' + 2V_2}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -27V_1' + 2V_2 + 150 = 0 \quad \text{--- (i)}$$

KCL @ node 2

$$\frac{V_1' - V_2}{10} - \left( \frac{V_2 + 10V_1'}{1} \right) - \frac{V_2}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{V_1' - V_2}{10} - (V_2 + 10(V_1' - V_2)) - \frac{V_2}{4} = 0$$


$$\Rightarrow \frac{V_1' - V_2}{10} - V_2 - 10V_1' + 10V_2 - \frac{V_2}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2V_1' - 2V_2 - 20V_2 - 200V_1' + 200V_2 - 5V_2}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -198V_1' + 173V_2 = 0 \quad \text{--- (ii)}$$

$$\therefore V_1' = 6.1V \quad V_2 = 6.95V$$
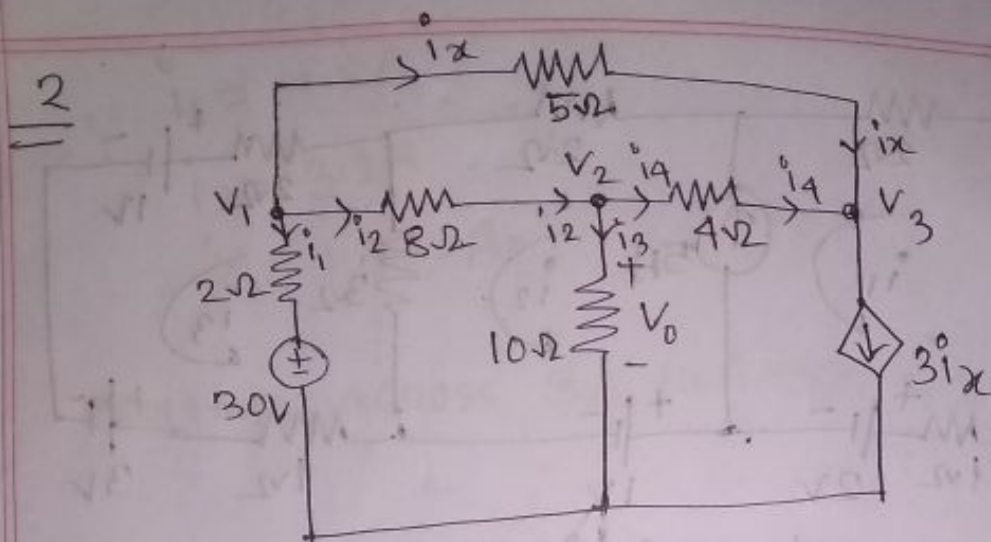
$$\therefore I = \frac{30 - V_1'}{4} = \frac{30 - 6.1}{4} = 5.975A \quad \text{Ans}$$



$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 28.5} \\ \underline{14.5} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 8.10.9} \\ \underline{4.5.2} \\ \hline 2.5.1 \end{array}$$

KCL @ node 1  $i_1 + i_2 + i_x = 0$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - 30}{2} + \frac{V_1 - V_2}{8} + \frac{V_1 - V_3}{5} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{20V_1 - 600 + 5V_1 - 5V_2 + 8V_1 - 8V_3}{40} = 0$$

$$\Rightarrow 33V_1 - 5V_2 - 8V_3 = 600 \rightarrow (I)$$

KCL @ node 2  $i_2 - i_3 - i_4 = 0$

$$\Rightarrow \frac{V_1 - V_2}{8} - \frac{V_2}{10} - \frac{V_2 - V_3}{4} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{5V_1 - 5V_2 - 4V_2 - 10V_2 + 10V_3}{40} = 0$$

$$\Rightarrow 5V_1 - 19V_2 + 10V_3 = 0 \rightarrow (II)$$

KCL @ node 3  $i_4 + i_x - 3i_x = 0$

$$\Rightarrow \frac{V_2 - V_3}{4} + \frac{V_1 - V_3}{5} - 3 \cdot \frac{V_1 - V_3}{5} = 0$$


$$\Rightarrow \frac{5V_2 - 5V_3 + 4V_1 - 4V_3 - 12V_1 + 12V_3}{20} = 0$$

$$\Rightarrow -8V_1 + 5V_2 + 3V_3 = 0 \rightarrow (III)$$


$$\therefore V_1 = 31.5V \quad V_2 = 27.94V \quad V_3 = 37.35V \quad \therefore V_0 = V_2 - 0 = 27.94V$$

Ans

3

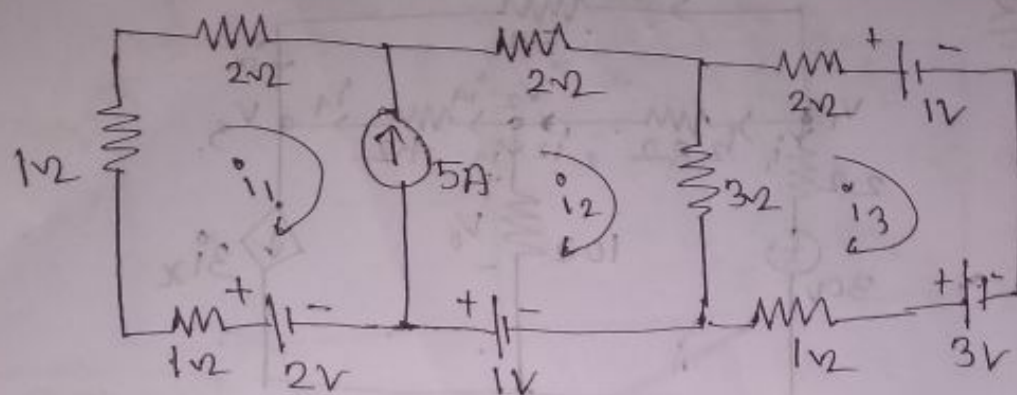

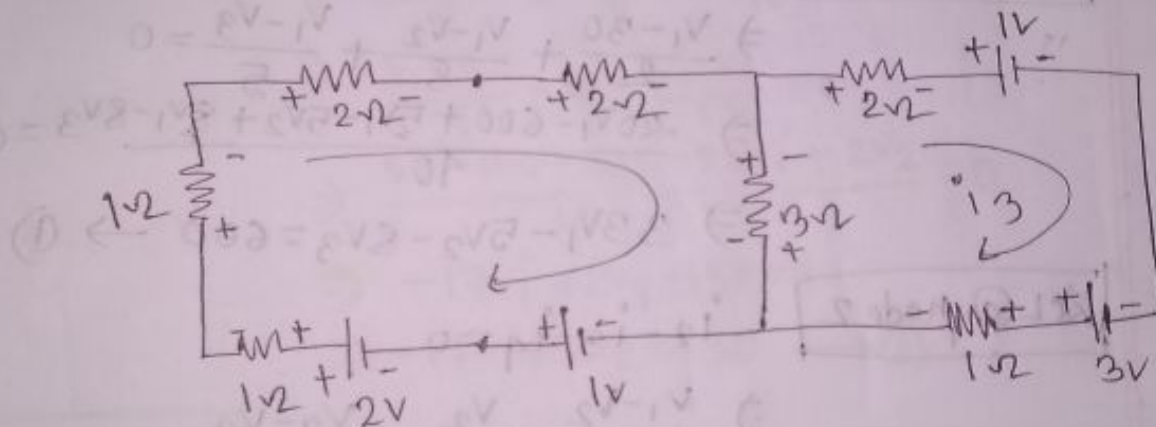Using Supermesh analysis,  $i_2 - i_1 = 5 \rightarrow (1)$



Applying KVL to supermesh,

$$\begin{aligned} i_1 + 2i_1 + 2i_2 + 3(i_2 - i_3) - 1 - 2 + 1i_1 &= 0 \\ \Rightarrow 4i_1 + 2i_2 + 3i_2 - 3i_3 - 3 &= 0 \\ \Rightarrow 4i_1 + 5i_2 - 3i_3 &= 3 \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

Applying KVL to mesh 3

$$\begin{aligned} 2i_3 + 1 - 3 + i_3 + 3(i_3 - i_2) &= 0 \\ \Rightarrow 3i_3 - 2 + 3i_3 - 3i_2 &= 0 \\ \Rightarrow -3i_2 + 6i_3 &= 2 \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$



$$i_1 = -1.8A$$

$$i_2 = 3.2A$$

$$i_3 = 1.933A$$

$$\begin{aligned}\text{Voltage across } 3\Omega \text{ resistor} &= (i_2 - i_3) \times 3 \\ &= (3.2 - 1.933) \times 3 \\ &= 3.8V \quad \underline{\underline{\text{Ans}}}\end{aligned}$$